

# レクザムホール 小ホール (香川県県民ホール)

## 舞台照明用直回路一覧表

2017年9月現在

場所	回路番号	コンセント	口数	容量	回路数	
プロサス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	下手・上手	直1	C型30A	2	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	2	30A	30A 1回路
直3		C型30A	2	30A	30A 1回路	
1サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	下手・中央・上手	直1	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直3	C型30A	3	30A	30A 1回路
直4		C型30A	3	30A	30A 1回路	
2サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	下手・中央・上手	直1	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直3	C型30A	3	30A	30A 1回路
直4		C型30A	3	30A	30A 1回路	
3サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
		直1	C型30A	6	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	6	30A	30A 1回路
4サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
		直1	C型30A	6	30A	30A 1回路
直2		C型30A	6	30A	30A 1回路	
UH	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路

場所	回路番号	コンセント	口数	容量(A)	回路数		
2FR	下手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
3FR	上手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	下手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
1CL	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
2CL	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
センターピンスポット				平行15A	1	20A	15A 1回路
下手袖床面	奥	直1	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	奥	直2	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	前		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	奥		平行15A	1	20A	15A 1回路	
上手袖床面	奥	直1	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	奥	直2	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	前		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	奥		平行15A	1	20A	15A 1回路	
下手袖仮設分電盤	前		C型30A	12	30A	分電盤は、3相4線200A	
			平行15A	1	20A	15A 1回路	
下手袖仮設分電盤	奥		D型20A	6	20A	分電盤は、単相3線300A	
			(200V)	6個		上手とあわせて500A	
上手袖仮設分電盤	前		C型30A	12	30A	分電盤は、3相4線200A	
			平行15A	1	20A	15A 1回路	
上手袖仮設分電盤	袖		D型20A	6	20A	分電盤は、単相3線300A	
			(200V)	6個		下手とあわせて500A	
客席	1階席 列 18~19番		C型30A	1	30A	30A 1回路	

※記載している直回路以外、全調光回路は、ノンディマー直回路になります。

※すべて、60Hzです。

# 香川県県民ホール 小ホール舞台仮設電源一覧

2017年9月現在

用途	設置場所	受電方式	電圧	容量	取り出し方法	備考		
舞台照明用	下手袖前分電盤	3相4線	182/105V	200A	カムロック(メスコンタクトプラグ) C型30A×12口	調光盤より 純直回路		
		3相4線	182/105V	200A	カムロック(メスコンタクトプラグ)	電気室より		
		3相3線	200V	100A	カムロック(メスコンタクトプラグ) 接地3P30A×3口	電気室より 純直回路		
		3相4線	182/105V	30A×4	C型30A×4口	F1、F2、HF下1、HF下2 と同一調光回路		
		3相4線	182/105V	200A	カムロック(メスコンタクトプラグ) C型30A×12口	調光盤より 純直回路		
	上手袖前分電盤	3相4線	182/105V	200A	カムロック(メスコンタクトプラグ)	電気室より		
		3相3線	200V	100A	カムロック(メスコンタクトプラグ) 接地3P30A×3口	電気室より 純直回路		
		3相4線	182/105V	30A×4	C型30A×4口	F3、F4、HF上1、HF上2 と同一調光回路		
		下手袖奥分電盤	単相3線	210V/105V	下手・上手 合わせて 500A	カムロック(メスコンタクトコネクタ) D型20A×6口	電気室より 純直回路	
			上手袖分電盤	単相3線		210V/105V	カムロック(メスコンタクトコネクタ) D型20A×6口	電気室より 純直回路
	舞台音響用	下手袖前分電盤		単相3線		105V	250A	C型30A10口
		上手袖前分電盤	単相3線	105V		250A	C型30A12口	純直回路
	客席照明用	1階席20列18～19番	3相4線	105V	30A×1	C型30A1口	純直回路	
	客席音響用	1階席20列18～19番	単相3線	105V	30A×2	C型30A2口	純直回路	
中継車用	搬入口分電盤	単相3線	105V	100A	Φ8mmボルト	上手音響電源より分岐		

すべて60Hzです。