

# レクザムホール 大ホール (香川県県民ホール)

## 舞台照明用直回路一覧表

2017年4月現在

場所	回路番号	コンセント形状	口数	容量(A)	備考
プロサス	下手	平行15A	2	20A	
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
1サス	下手	平行15A	2	20A	2サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
2サス	下手	平行15A	2	20A	1サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
3サス	下手	平行15A	2	20A	
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
4サス	下手	平行15A	2	20A	5サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
5サス	下手	平行15A	2	20A	4サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
2FR	下手	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
3FR	下手	C型30A	1	30A	上手と同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	下手	平行15A	2	20A	
	上手	C型30A	1	30A	
	上手	平行15A	2	20A	下手と同一回路

場所	回路番号	コンセント形状	口数	容量(A)	備考
1CL	下手	C型30A	1	30A	2CLと同一回路
	下手	平行15A	2	20A	
2CL	下手	C型30A	1	30A	1CLと同一回路
	下手	平行15A	2	20A	
下手袖	前	C型60A	1	60A	直ノ調切り替え可能
	前	C型60A	1	60A	
	前	C型30A	1	30A	UPS経由
	中	平行15A	2	20A	
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き
	奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き
奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き	
奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き	
上手袖	前	C型60A	1	60A	直ノ調切り替え可能
	前	C型60A	1	60A	
	前	C型30A	1	30A	UPS経由
	中	平行15A	2	20A	
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き
	奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き
奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き	
奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き	
客席	1	C型30A	1	30A	
	2	C型30A	1	30A	
1階席後部通路		平行15A	2	20A	UPS経由
		平行15A	2	15A	
上手鳥屋 ウォール コンセント	1	C型60A	1	60A	
	2	C型60A	1	60A	
	3	C型60A	1	60A	
	4	C型60A	1	60A	
調光室 DMXパッチ盤		平行15A	2	15A	UPS経由
		平行15A	2	15A	

※記載している直回路以外、全調光回路は、ノンディマー直回路になります。

すべて、AC100V、60Hzです。

# レクザムホール 小ホール (香川県県民ホール) 舞台照明用直回路一覧表

2017年9月現在

場所	回路番号	コンセント	口数	容量	回路数	
フロア	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	下手・上手	直1	C型30A	2	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	2	30A	30A 1回路
直3		C型30A	2	30A	30A 1回路	
1サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	下手・中央・上手	直1	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直3	C型30A	3	30A	30A 1回路
直4		C型30A	3	30A	30A 1回路	
2サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	下手・中央・上手	直1	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	3	30A	30A 1回路
		直3	C型30A	3	30A	30A 1回路
直4		C型30A	3	30A	30A 1回路	
3サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
		直1	C型30A	6	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	6	30A	30A 1回路
4サス	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路
		直1	C型30A	6	30A	30A 1回路
		直2	C型30A	6	30A	30A 1回路
UH	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路

場所	回路番号	コンセント	口数	容量(A)	回路数		
2FR	下手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	上手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
3FR	下手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	上手	直	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
1CL	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
2CL	下手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
	上手		平行15A	1	20A	15A 1回路	
センターピンスポット				平行15A	1	20A	15A 1回路
下手袖床面	奥	直1	C型30A	1	30A	30A 1回路	
		直2	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	前		平行15A	1	20A	15A 1回路	
			平行15A	1	20A	15A 1回路	
上手袖床面	奥	直1	C型30A	1	30A	30A 1回路	
		直2	C型30A	1	30A	30A 1回路	
	前		平行15A	1	20A	15A 1回路	
			平行15A	1	20A	15A 1回路	
下手袖仮設分電盤	前		C型30A	12	30A	分電盤は、3相4線200A	
			平行15A	1	20A	15A 1回路	
下手袖仮設分電盤	奥		D型20A (200V)	6	20A	分電盤は、単相3線300A	
				6個		上手とあわせて500A	
上手袖仮設分電盤	前		C型30A	12	30A	分電盤は、3相4線200A	
			平行15A	1	20A	15A 1回路	
上手袖仮設分電盤	袖		D型20A (200V)	6	20A	分電盤は、単相3線300A	
				6個		下手とあわせて500A	
客席	1階席 20列 18~19番		C型30A	1	30A	30A 1回路	

※記載している直回路以外、全調光回路は、ノンディマー直回路になります。

※すべて、60Hzです。